

ملاحظات على الدائرة

في الخرج نستبدل الريلاي ب Tr ترانزيستور (Tip 122) أو ما يعده D633, D634, D1128 (راجع كتب الترانزيسترات لمعرفة البدائل)
تخرج مقاومة قيمتها 3,3k من ترانزيستور A733 من رجل C إلى رجل B من الترانزيستور Tip122 أو ما يعادله.
E أكبر من C في قياس الترانزيستور بالأفوميتر